

## Karnaugh Map Exercise NAND Gate Questions

1.

Result from K Map simplification

$$\mathbf{Z = C + B}$$

2.

Result from K Map simplification

$$\mathbf{Z = \overline{B} + (A . C)}$$

3.

Result from K Map simplification

$$\mathbf{Z = C . A + C . B + \overline{A} . \overline{B} . \overline{C}}$$

4.

Result from K Map simplification

$$\mathbf{Z = C . \overline{D} + \overline{A} . D}$$

5.

Result from K Map simplification

$$\mathbf{Z = C + D}$$

6.

Result from K Map simplification

$$\mathbf{Z = \overline{D} + B}$$